

NMOS FET Equations

Triode Region

$$i_D = k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \left(v_{OV} v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right) = k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \left((v_{GS} - V_t) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right)$$

Saturation Region

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) v_{OV}^2 = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) (v_{GS} - V_t)^2$$

PMOS FET Equations

Triode Region


$$i_D = k'_p \left(\frac{W}{L} \right) \left(|v_{OV}| v_{SD} - \frac{1}{2} v_{SD}^2 \right) = k'_p \left(\frac{W}{L} \right) \left((v_{GS} - |V_t|) v_{SD} - \frac{1}{2} v_{SD}^2 \right)$$

Saturation Region

$$i_D = \frac{1}{2} k'_p \left(\frac{W}{L} \right) v_{OV}^2 = \frac{1}{2} k'_p \left(\frac{W}{L} \right) (v_{GS} - |V_t|)^2$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}} = k'_n \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)$$

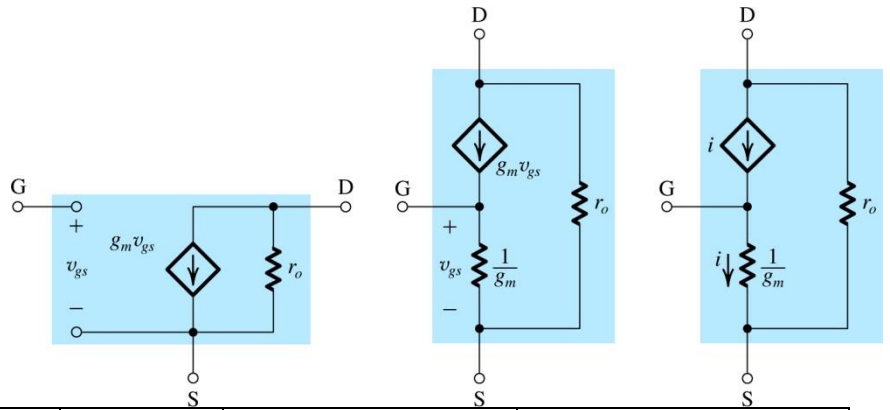
$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D}$$



Characteristics of MOSFET Amplifiers

Amplifier type	R_{in}	A_{vo}	R_o	A_v	G_v
Common source	∞	$-g_m R_o$	R_D or $(R_D \parallel r_o)$	$-g_m (R_o \parallel R_L)$	$-g_m (R_o \parallel R_L)$
Common source with R_S	∞	$-\frac{g_m R_o}{1 + g_m R_s}$	R_D or $(R_D \parallel r_o)$	$-\frac{g_m (R_o \parallel R_L)}{1 + g_m R_s}$	$-\frac{g_m (R_o \parallel R_L)}{1 + g_m R_s}$
Common gate	$1/g_m \parallel R_s$	$g_m R_o$	R_D or $(R_D \parallel r_o)$	$g_m (R_o \parallel R_L)$	$\left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \right) g_m (R_o \parallel R_L)$
Common drain or source follower	∞	1 w/o r_o or $\frac{r_o}{r_o + (1/g_m)}$	$1/g_m \parallel R_s$	$\frac{R_L \parallel r_o}{(R_L \parallel r_o) + (1/g_m)}$	$\frac{R_L \parallel r_o}{(R_L \parallel r_o) + (1/g_m)}$

BJT Small Signal Models and parameters:

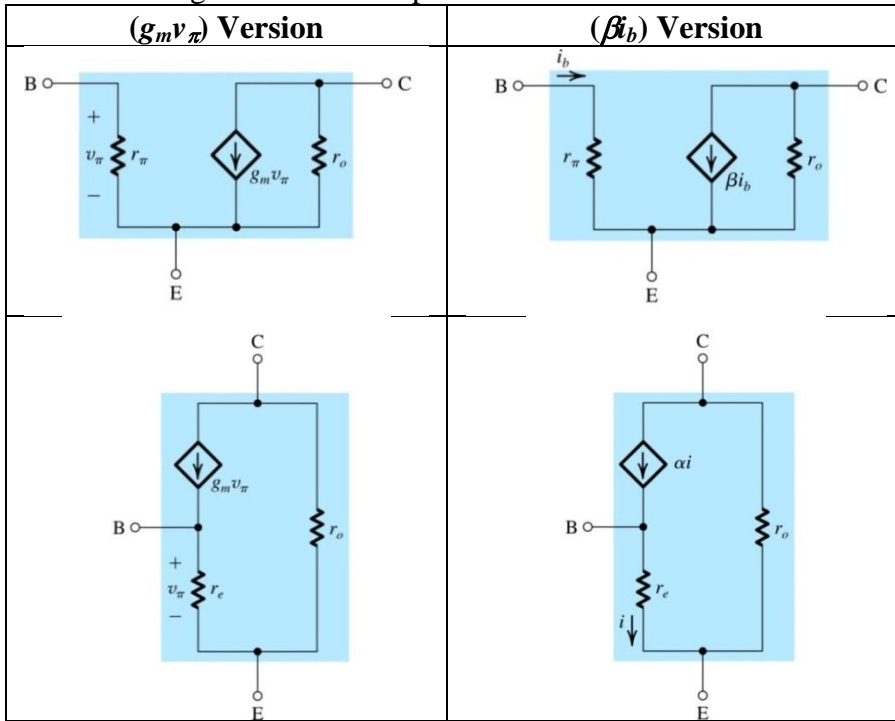

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

$$r_\pi \equiv \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{V_T}{I_b}$$

$$r_e \equiv \frac{v_{be}}{i_e} = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m}$$

$$r_o = \frac{|V_A|}{I_C}$$

Characteristics of BJT Amplifiers (with and without r_o):

Amplifier type	R_{in}	A_{vo}	R_o	A_v	G_v
Common emitter	$(\beta + 1)r_e$ or r_π	$-g_m R_o$	R_C or $(R_C \parallel r_o)$	$-g_m (R_o \parallel R_L)$	$-\left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}\right) g_m (R_o \parallel R_L)$
Common emitter with R_e	$(\beta + 1)(r_e + R_e)$	$-\frac{g_m R_o}{1 + g_m R_e}$	R_C or $(R_C \parallel r_o)$	$-\frac{g_m (R_o \parallel R_L)}{1 + g_m R_e}$	$-\left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}\right) \frac{g_m (R_o \parallel R_L)}{1 + g_m R_e}$
Common base	$r_e \parallel R_E$	$g_m R_o$	R_C or $(R_C \parallel r_o)$	$g_m (R_o \parallel R_L)$	$\left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}\right) g_m (R_o \parallel R_L)$
Common collector or emitter follower	$(\beta + 1)(r_e + (R_L \parallel R_o))$	1 w/o r_o or $\frac{r_o}{r_o + r_e}$	$r_o \parallel R_E$	$\frac{R_L \parallel r_o}{(R_L \parallel r_o) + r_e}$	$\left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}\right) \frac{R_L \parallel R_o}{(R_L \parallel R_o) + r_e}$ $R_{out} = r_o \parallel R_E \parallel \left(r_e + \frac{R_B \parallel R_{sig}}{(\beta + 1)}\right)$

Quadratic Equation:

Roots of $ax^2 + bx + c = 0$ are $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$