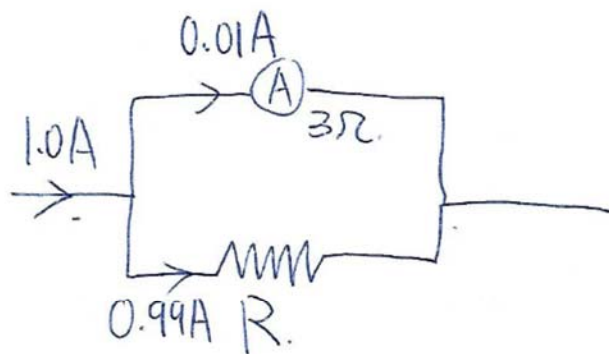


Problem 1



$$0.01 \times 3 = (1.0 - 0.01) R.$$

$$R = 0.03 \Omega.$$

Problem 2

$$R_L = \frac{1}{\frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}} = 2.14 \Omega.$$

$$V_L = 10 \cdot \frac{2.14}{2.14 + 1} = 6.8 \text{ V}.$$

Problem 3

$$\frac{10 \times 30}{10 + 30} = 7.5 \Omega.$$

$$7.5 + 10 = 17.5 \Omega.$$

$$\frac{17.5 \times 10}{17.5 + 10} = 6.36 \Omega.$$

$$6.36 + 5 = 11.36 \Omega.$$

$$\frac{20}{11.36} = 1.76 \text{ A}$$

$$I = 1.76 \times \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{17.5}} = 1.12 \text{ (A)}$$

Problem 4

$$10 // 10 = 5 \Omega$$

$$5 + 5 = 10 \Omega$$


$$10 // 10 = 5 \Omega$$

$$5 + 10 = 15 \Omega$$

$$15 // 15 = 7.5 \Omega$$

$$i = \frac{15}{7.5} = 2.0 \text{ (A)}$$

Problem 5

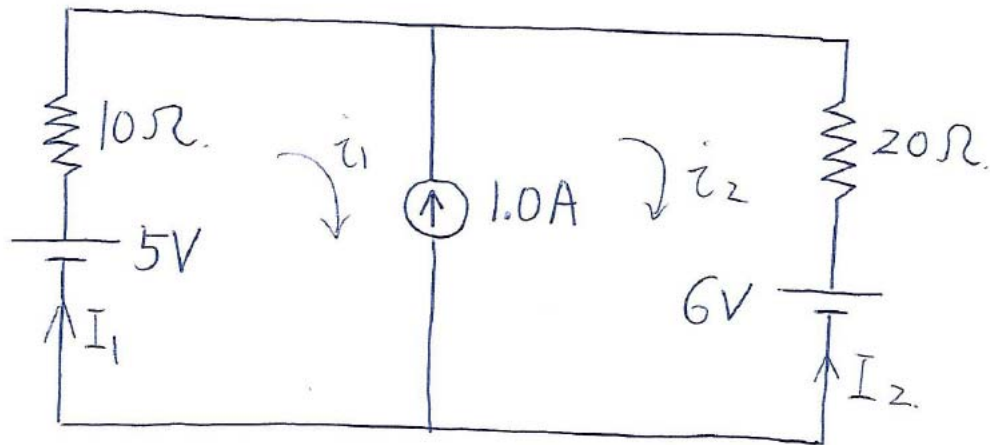

Solution 1:

Define branch currents  $I_1$  and  $I_2$  (shown above)

$$I_1 + I_2 + 1.0 = 0 \quad (\text{KCL})$$

outer loop  $5 - 10I_1 + 20I_2 - 6 = 0 \quad (\text{KVL})$

$\therefore I_1 = -0.7 \text{ A} \Rightarrow$  current through  $10 \Omega$ .

$I_2 = -0.3 \text{ A}$  is  $0.7 \text{ A}$  (downward).

Solution 2:

Define clockwise mesh currents  $i_1, i_2$ .


$$i_2 - i_1 = 1$$

outer loop:  $5 - 10i_1 - 20i_2 - 6 = 0$

$\therefore i_1 = -0.7 \text{ (A)} \Rightarrow$  current through  $10 \Omega$ .

$i_2 = 0.3 \text{ (A)}$  is  $0.7 \text{ A}$ , downward.

Problem 6

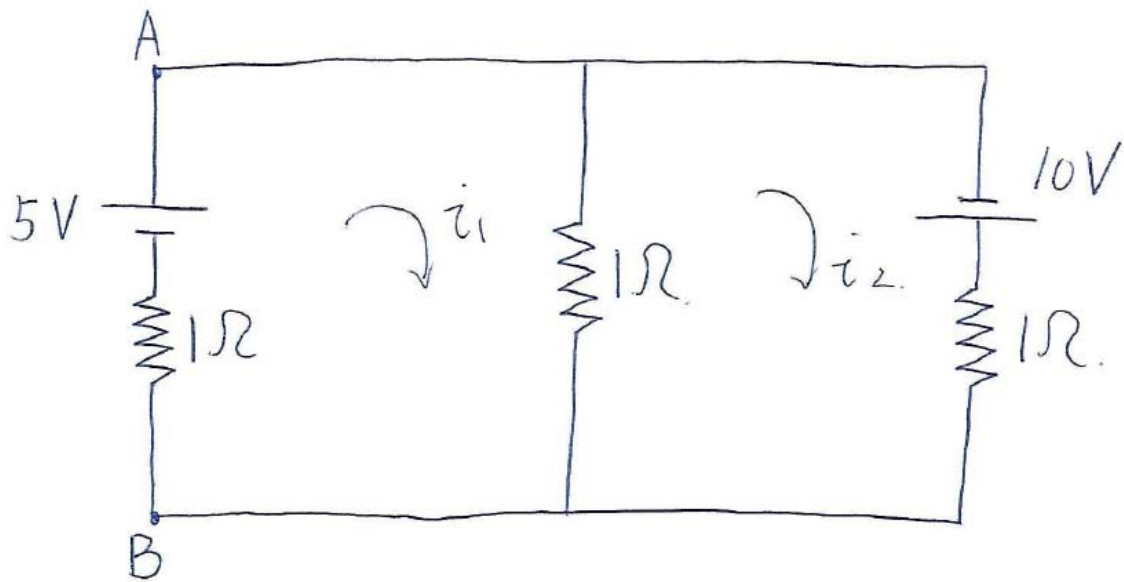

$$\begin{cases} 2i_1 - i_2 = 5 \\ 2i_2 - i_1 = 10 \end{cases}$$

$$\therefore i_1 = 6.67 \text{ A}$$

$$i_2 = 8.33 \text{ A}$$

$$V_{AB} = V_A - V_B = -6.67 \times 1 + 5 = -1.67 \text{ V}$$