
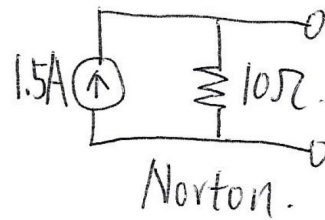


Problem 1

$$V_{TH} = U_{OC} = 15V$$

$$I_N = I_{SC} = 1.5A$$

$$R_{TH} = R_N = \frac{15}{1.5} = 10\Omega$$

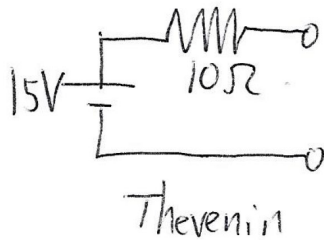

Problem 2

$$\frac{20-10}{5+5+10} = 0.5A$$

$$V_{TH} = U_{OC} = 0.5 \times 10 + 10 = 15V$$

$$R_{TH} = (5+5) \parallel 10 + 8 + 7 = 20\Omega$$

Problem 3

$$\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{1}} = 0.667 \mu F$$


$$\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}} = 0.923 \mu F$$

$$0.667 + 0.923 = 1.590 \mu F$$

$$20 \times \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1.590} + \frac{1}{2}} = 4.70 (V)$$

Problem 4


$t=0^+$ equivalent circuit:

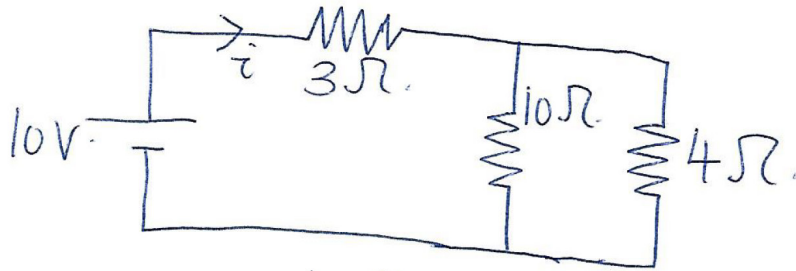

$$10 // 4 = 2.86\Omega$$

$$i|_{t=0^+} = \frac{10}{3 + 2.86} = 1.71 \text{ (A)}$$


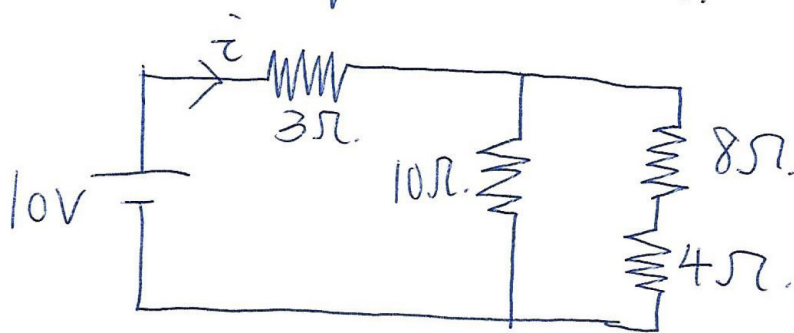
~~$t=0^-$~~ $t=\infty$ equivalent circuit:



$$12 // 10 = 5.45\Omega$$

$$i|_{t=\infty} = \frac{10}{3 + 5.45} = 1.18 \text{ (A)}$$

Problem 5

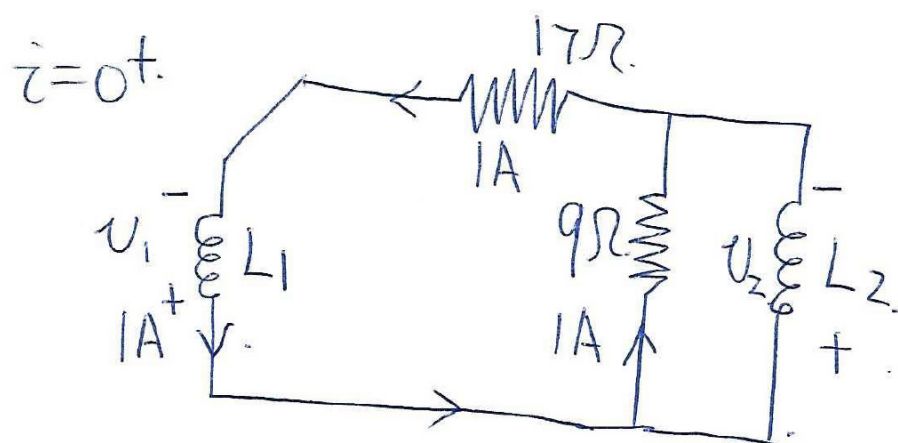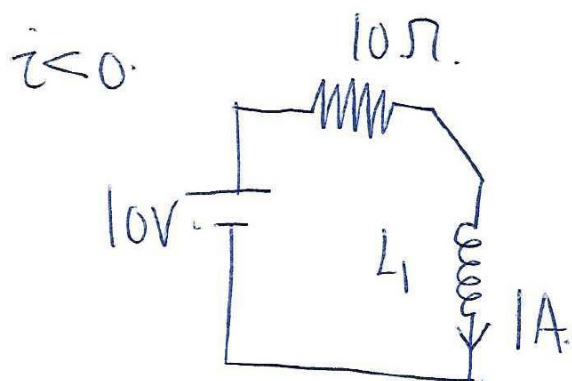

$$v_1 = (17 + 9) \times 1 = 26 \text{ V.}$$

$$v_2 = 9 \times 1 = 9 \text{ V.}$$

Problem 6

(a)

$$Z_{eq} = \sqrt{2^2 + 8^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{-8}{2}\right) = 8.25 \angle -76^\circ$$

phase difference: -76°

Current leads voltage by 76° .

(b)

$$Z_R = 5 \Omega \quad Z_C = -\frac{j}{\omega C} = -j (\Omega)$$

$$Z_L = j\omega L = 2j (\Omega)$$

$$\begin{aligned} Z_{eq} &= Z_L + \frac{Z_C \cdot Z_R}{Z_C + Z_R} = 2j + \frac{5(-j)}{5-j} \\ &= 2j - \frac{5j(5+j)}{5^2+1} \\ &= 0.192 + 1.039j \\ &= 1.056 \angle 79.5^\circ \end{aligned}$$