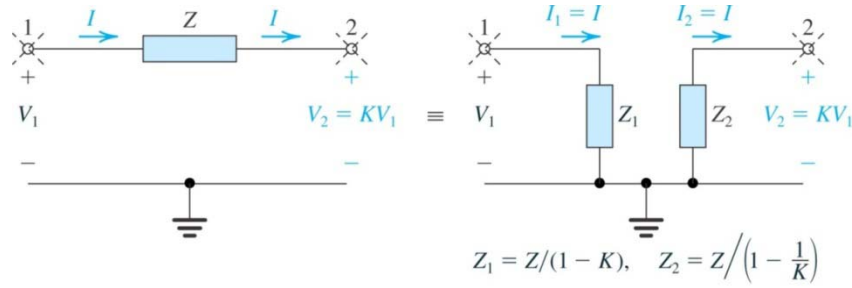


## MILLER'S THEOREM



$$K = \frac{V_o}{V_{gs}} = -g_m R'_L; \quad C_1 = C_{gd}(1 - K) = C_{gd}(1 + g_m R'_L); \quad C_2 = C_{gd}\left(1 - \frac{1}{K}\right) = C_{gd}\left(1 + \frac{1}{g_m R'_L}\right)$$

## FET EQUATIONS

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS1} - V_t)^2 = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} V_{OV}^2; \quad f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{gd})}; \quad g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}}; \quad r_o = \frac{|V_A|}{I_D}$$

## BJT EQUATIONS

$$I_C = I_S e^{-v_{BE}/V_T}; \quad \alpha = \beta/(\beta + 1); \quad I_C = \alpha I_E; \quad v_{BE2} = v_{BE1} + V_T \ln\left(\frac{i_{C2}}{i_{C1}}\right)$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}; \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m}; \quad r_e = \frac{V_T}{I_E}; \quad r_o = \frac{V_A}{I_C}; \quad f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_\mu)}; \quad f_\beta = \frac{1}{2\pi(C_\pi + C_\mu)r_\pi} = \frac{f_T}{\beta_0}$$

## MISCELLANEOUS EQUATIONS

$$f_H = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{f_{Pi}^2} + \frac{1}{f_{Po}^2} - \frac{2}{f_Z^2}}}$$

## OPEN CIRCUIT TIME CONSTANTS

Determining  $R_{gd}$

$$I_x = -V_{gs}(R_G \parallel R_{sig}) = -V_{gs}R'_{sig} \Rightarrow V_{gs} = -I_x R'_{sig}$$

$$I_x = g_m(-I_x R'_{sig}) + \frac{(-I_x R'_{sig}) + V_x}{R'_L} = \frac{-I_x g_m R'_{sig} R'_L}{R'_L} + \frac{V_x - I_x R'_{sig}}{R'_L}$$

$$I_x R'_L = -I_x g_m R'_{sig} R'_L - I_x R'_{sig} + V_x \Rightarrow V_x = I_x R'_L + I_x g_m R'_{sig} R'_L + I_x R'_{sig}$$

$$R_{gd} \equiv \frac{V_x}{I_x} = R'_L + g_m R'_{sig} R'_L + R'_{sig}$$

$$= R'_{sig}(1 + g_m R'_L) + R'_L$$

