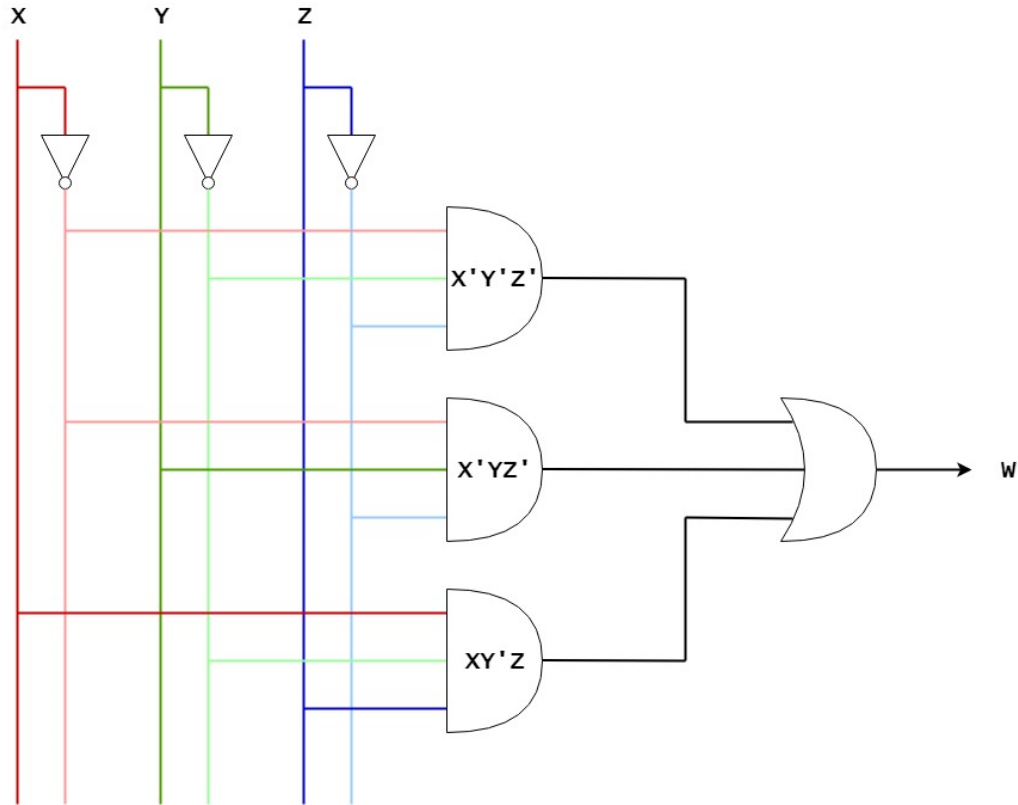



CISC 260 Machine Organization and Assembly Language

Assignment # 2 Solution

1. $W = X'Y'Z' + XY'Z + X'YZ'$



Simplified solution: $W = X'Z' + XY'Z$

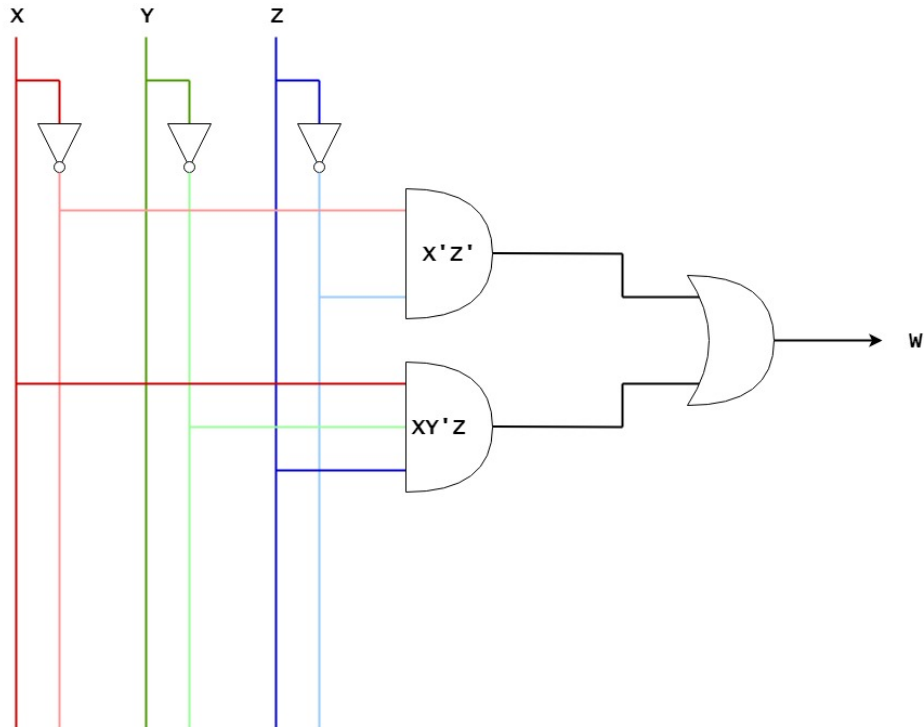

2. $Y = B'C' + AB'$
 $= B'(A + C')$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0


3. 2's complement subtraction:

a. Truth table:

S_x	S_y	S_z	O
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

b. $O = S'_x S_y S_z + S_x S'_y S'_z$

c. Circuit diagram:

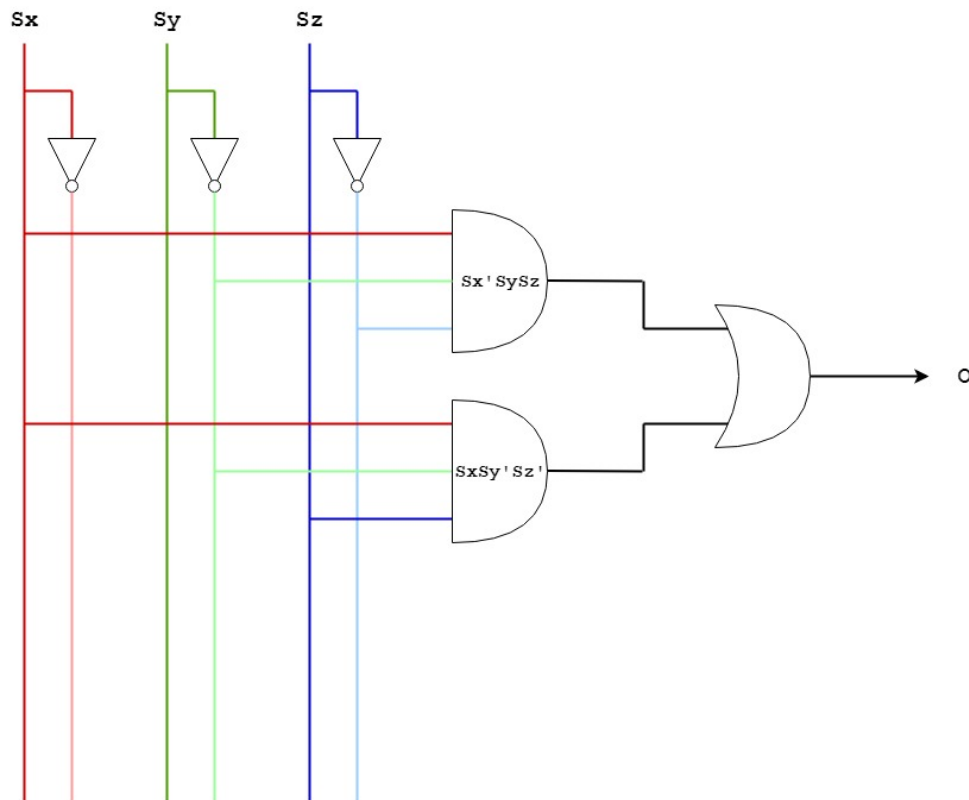

4. It is sufficient to show that any of the universal gate can be generated by the set of gate types {LT, NOT}.

$$\begin{aligned}A \text{ **NAND** } B &= \text{NOT}((\text{NOT } A)\text{LT } B) \\A \text{ **NOR** } B &= \text{NOT}(A \text{LT } (\text{NOT } B))\end{aligned}$$

Otherwise, you can show how you can generate the **AND** gate and **OR** gate using only **LT** and **NOT** gates.

$$\begin{aligned}A \text{ **AND** } B &= (\text{NOT } A)\text{LT } B \\A \text{ **OR** } B &= \text{NOT}(A \text{LT } (\text{NOT } B))\end{aligned}$$